

Introdução à Linguagem VHDL


Introdução

- Ao final dos anos 70, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos definiu um programa chamado VHSIC (*Very High Speed Integrated Circuit*).
- Em 1981, aprimorando-se as idéias do VHSIC, foi proposta uma linguagem de descrição de hardware mais genérica e flexível chamada de VHDL (*VHSIC Hardware Description Language*).
- Em 1987 se tornou um padrão pela organização internacional IEEE.
- VHDL foi projetada com princípios de programação estruturada.

FPGA e Computação Reconfigurável

- Um dos dispositivos que encontramos no mercado para implementação de circuitos/sistemas reconfiguráveis é chamado de FPGA (*Field Programmable Gate Array*.) Os FPGAs são dispositivos programáveis em campo, ou seja, podem ter sua configuração alterada após sua fabricação. Cada FPGA normalmente é composto por matrizes de elementos. Antes que cada elemento seja utilizado ele deve ser configurado. Esta configuração se faz através de um conjunto de bits chamados de *bitstream*.
- A programação do dispositivo é feita para que todos ou alguns dos componentes do dispositivo se interliguem e implementem um circuito qualquer. Esta é a implementação realizada no primeiro momento. Se houver a programação deste dispositivo novamente para implementação de um novo circuito (ou mudança no mesmo circuito) consideramos que o circuito implementado foi reconfigurado.

Arquitetura de um FPGA

 

- CLB (*Configurable Logic Block*): Matriz de blocos lógicos configuráveis;
- Rede de Interconexão Programável: Blocos de interconexão que interligam todos os CLBs;
- IOB (*Input Output Block*): Na periferia de todo o circuito existem blocos de entrada e saída para interface externa.

Palavras reservadas em VHDL

| | | | |
|---------------|----------|-----------|------------|
| abs | file | of | sra |
| access | for | on | srl |
| after | function | open | subtype |
| alias | | or | |
| all | generate | others | then |
| and | generic | out | to |
| architecture | group | | transport |
| array | guarded | package | type |
| assert | | port | |
| attribute | if | postponed | unaffected |
| | impure | procedure | units |
| begin | in | process | until |
| block | inertial | pure | use |
| body | inout | | |
| buffer | is | range | variable |
| bus | | record | |
| | label | register | wait |
| case | library | reject | when |
| component | linkage | rem | while |
| configuration | literal | report | with |
| constant | loop | return | |
| | | rol | xor |
| disconnect | map | ror | xnor |
| downto | mod | | |
| | nand | select | |
| else | new | severity | |
| elseif | next | shared | |
| end | nor | signal | |
| entity | not | sla | |
| exit | null | sll | |

Símbolos definidos em VHDL

| <u>Symbol</u> | <u>Meaning</u> |
|---------------|---------------------------------|
| + | Addition, or positive number |
| − | Subtraction, or negative number |
| / | Division |
| = | Equality |
| < | Less than |
| > | Greater than |
| & | Concatenator |
| | Vertical bar |
| ; | Terminator |
| # | Enclosing based literals |
| (| Left parenthesis |
|) | Right parenthesis |
| . | Dot notation |
| : | Separates data object from type |
| " | Double quote |
| ' | Single quote or tick mark |
| ** | Exponentiation |
| => | Arrow meaning "then" |
| => | Arrow meaning "gets" |
| := | Variable assignment |
| /= | Inequality |
| >= | Greater than or equal to |
| <= | Less than or equal to |
| <= | Signal assignment |
| <> | Box |
| -- | Comment |

Definindo módulos em VHDL

 


Figura 1

 



Figura 2

- Entidade (Entity): define as linhas de entrada e saída (portas).
- Arquitetura (architecture): módulo que descreve como as entradas e saídas estão relacionadas.

Outros módulos em VHDL

- Componentes (component): entidades usadas dentro de um módulo. Serve para referenciar, instanciar e replicar uma determinada entidade.
- Pacotes (package): é uma coleção de tipos, constantes, subprogramas, etc.
- Configuração (configuration): permite especificar os mínimos enlaces entre componente-entidade através da parte declarativa de uma arquitetura.
- Procedimentos (procedure) e funções (function).
- Execução concorrente: when...else... –
with...select...when.
- Execução seqüencial (process): os processos são por definição concorrentes, mas o conteúdo de cada processo é executado de forma seqüencial.
if...then...else – case – for – while.

Descrevendo uma *Entity*

 


entity describes the unit

```
entity simples_porta is  
    port (a, b, c: in bit;  
          f: out bit);  
end simples_porta;
```

Declaração de arquitetura


- No caso de *simples_porta* devemos definir o que $f(a, b, c)$ é. Em VHDL é possível definir uma arquitetura de algumas formas. As principais classificações são:
 - Descrição de comportamento: é fornecido explicitamente a relação entre as entradas e saídas.
 - Descrição estrutural: são construídas funções lógicas pela combinação de elementos mais primitivos, como portas lógicas.

Exemplos de códigos em VHDL

 

| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>g</i> |
|----------|----------|----------|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

(a) *Gate_2* module

 

| <i>x</i> | <i>y</i> | <i>h</i> |
|----------|----------|----------|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

(b) *Gate_3* module



```
--exemplo 1
entity gate_2 is
    port (a, b: in bit;
          g: out bit);
end gate_2;

--declaração da arquitetura
architecture lógica of gate_2 is
begin
    g <= a nand b;
end lógica;
```

```
--exemplo 2
entity gate_3 is
    port (x, y: in bit;
          h: out bit);
end gate_3;



--declaração da arquitetura
architecture lógica of gate_3 is
begin
    h <= x xnor y;
end lógica;
```

Meio Somador em VHDL

  




```
entity meio_somador is  
    port ( a : in std_logic;  
          b : in std_logic;  
          soma : out std_logic;  
          carry : out std_logic );  
end meio_somador;
```

Meio Somador em VHDL

  


```
architecture meio_somador_arch of
    meio_somador is
begin
    soma <= (a and not b) or (not a and b);
    carry <= a and b;
end meio_somador_arch;
```

Somador completo em VHDL

  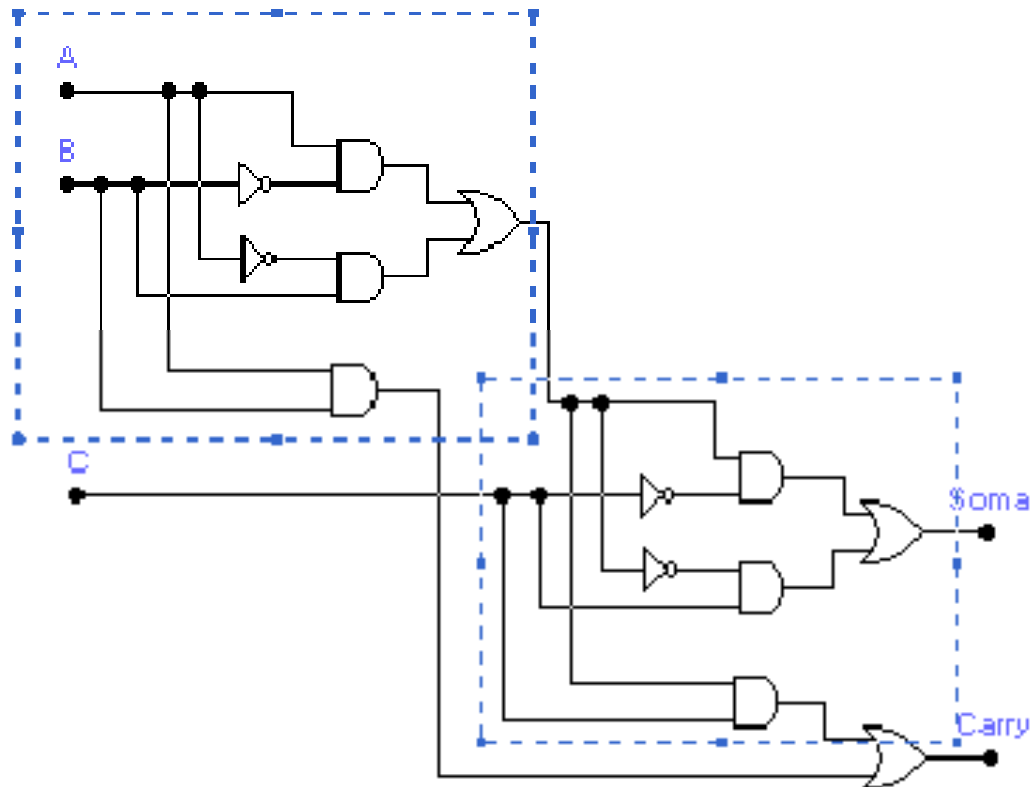

Somador completo em VHDL

 

```
entity somador1b is
    port(a : in std_logic;
          b : in std_logic;
          c : in std_logic;
          soma : out std_logic;
          carry : out std_logic);
end somador1b;
```

```
architecture somador1b_arch of
    somador1b is
    component meio_somador is
        port(a : in std_logic;
              b : in std_logic;
              soma : out std_logic;
              carry : out std_logic);
    end component;


    signal S_primeira_soma :
        std_logic;
    signal S_primeiro_carry :
        std_logic;
    signal S_segundo_carry :
        std_logic;
```

Somador completo em VHDL

```
begin
  somador1 : meio_somador
    port map (a => a,
              b => b,
              soma => S_primeira_soma,
              carry => S_primeiro_carry);


  somador2 : meio_somador
    port map (a => S_primeira_soma,
              b => c,
              soma => soma,
              carry => S_segundo_carry);

   carry <= S_primeiro_carry or S_segundo_carry;
end somador1b_arch;
```



Modelos Condicionais

| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>same</i> |
|----------|----------|-------------|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

 

```
entity equals is  
    port (a, b: in bit;  
           same: out bit);  
end equals;  
architecture fluxo_dados of equals is  
begin  
    same <= '1' when a = b else  
        '0';  
end fluxo_dados;
```


Modelos Condicionais

```
entity add is
    port (a, b, ci: in bit;
          s, co: out bit);
end add;
architecture fluxo_dados of add is
begin
```

```
    s <= '1' when (a = '0' and b = '1' and ci = '0') else
        '1' when (a = '1' and b = '0' and ci = '0') else
        '1' when (a = '0' and b = '0' and ci = '1') else
        '1' when (a = '1' and b = '1' and ci = '1') else
        '0';
    co <= '1' when (a = '1' and b = '1' and ci = '0') else
        '1' when (a = '0' and b = '1' and ci = '1') else
        '1' when (a = '1' and b = '0' and ci = '1') else
        '1' when (a = '1' and b = '1' and ci = '1') else
        '0';
```


```
end fluxo_dados;
```

Somador completo

 


| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>ci</i> | <i>s</i> | <i>co</i> |
|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Palavras Binárias

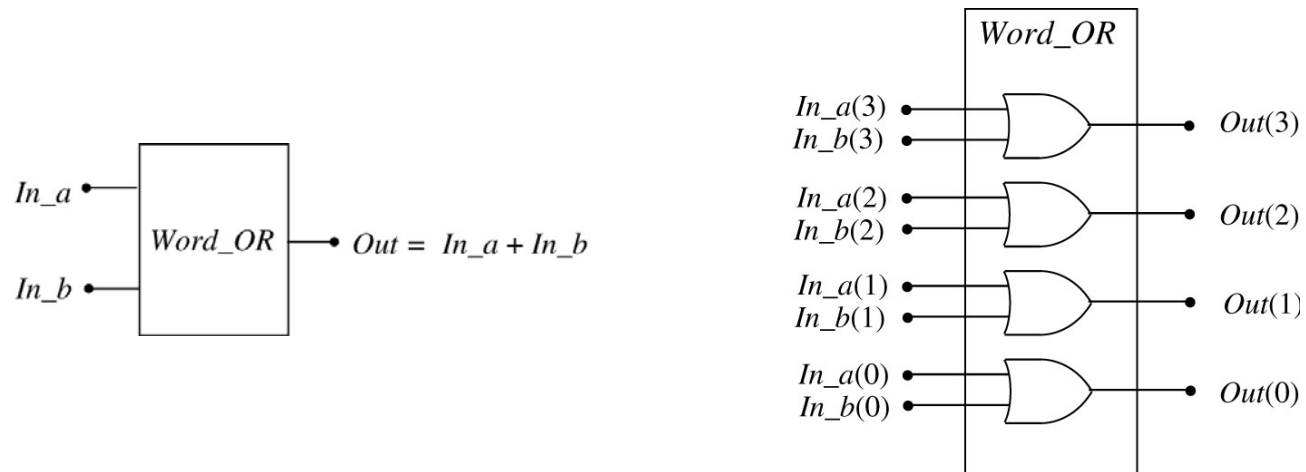

```
entity Word_OR is
    port (In_a, In_b: in bit_vector (3 downto 0);
          Out: out bit_vector (3 downto 0));
end Word_OR;
architecture listagem of Word_OR is
begin
    Out(3) <= In_a(3) or In_b(3);
    Out(2) <= In_a(2) or In_b(2);
    Out(1) <= In_a(1) or In_b(1);
    Out(0) <= In_a(0) or In_b(0);
end listagem;
```

Palavras Binárias

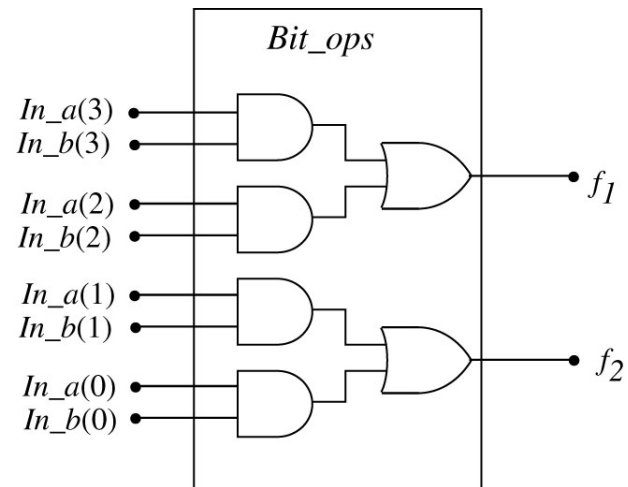

```
entity bit_ops is
    port (In_a, In_b: in bit_vector (3 downto 0);
          f1, f2: out bit);
end bit_ops;
architecture Basico of bit_ops is
begin
    f1 <= (In_a(3) and In_b(3)) or (In_a(2) and In_b(2));
    f2 <= (In_a(1) and In_b(1)) or (In_a(0) and In_b(0));
end Basico;
```

Multiplexador 2x1 usando comando de execução concorrente with select

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mult2x1 is
    port (e1, e2, sel: in std_logic;
          s: out std_logic);
end mult2x1;

architecture arch_mult2x1 of mult2x1 is
begin
    with sel select
        s <= e1 when '0',
            e2 when others;
end arch_mult2x1;
```

Multiplexador 2x1 usando comando de execução seqüencial if...then...else

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mult2x1 is
    port (e1, e2, sel: in std_logic;
          s: out std_logic);
end mult2x1;
architecture arch_mult2x1 of mult2x1 is
begin
    process (e1, e2, sel)
    begin
        if sel = '0' then
            s <= e1;
        else
            s <= e2;
        end if;
    end process;
end arch_mult2x1;
```

Multiplexador 2x1 usando comando de execução seqüencial CASE

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mult2x1 is
    port (e1, e2, sel: in std_logic;
          s: out std_logic);
end mult2x1;
architecture arch_mult2x1 of mult2x1 is
begin
    process (e1, e2, sel)
    begin
        case sel is
            when '0' => s <= e1;
            when others => s <= e2;
        end case;
    end process;
end arch_mult2x1;
```


Multiplexador 2x1 usando portas lógicas

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity mult2x1 is  
    port (e1, e2, sel: in std_logic;  
          s: out std_logic);  
end mult2x1;  
  
architecture arch_mult2x1 of mult2x1 is  
begin  
    s <= (e1 and not (sel)) or (e2 and sel);  
end arch_mult2x1;
```


Descrição em VHDL para FFSR

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity srff is  
    port (reset, set: in std_logic;  
          q: out std_logic);  
end srff;
```
 
```
architecture arch_srff of srff is  
Begin  
process(set, reset)  
begin  
    if reset = '1' then  
        q <= '0';  
    if set = '1' then  
        q <= '1';  
    end if;  
end process;  
end arch_srff;
```



(a) Symbol

| $S(t)$ | $R(t)$ | $Q(t+T)$ | Operation |
|--------|--------|----------|-----------|
| 0 | 0 | $Q(t)$ | Hold |
| 1 | 0 | 1 | Set |
| 0 | 1 | 0 | Reset |
| 1 | 1 | ? | Not used |


(b) Operation summary

Descrição em VHDL para FFSR

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity srff is
    port (reset, set, clk: in std_logic;
          q, qbar: out std_logic);
end srff;

 architecture arch_srff of srff is
begin
    process (clk)
    begin
        if (clk'event and clk = '1') then
            if reset = '1' then
                q <= '0'; qbar <= '1';
            elsif set = '1' then
                q <= '1'; qbar <= '0';
            end if;
        end if;
    end process;
end arch_srff;
```



(a) Symbol

| $S(t)$ | $R(t)$ | $Q(t+T)$ | Operation |
|--------|--------|----------|-----------|
| 0 | 0 | $Q(t)$ | Hold |
| 1 | 0 | 1 | Set |
| 0 | 1 | 0 | Reset |
| 1 | 1 | ? | Not used |

(b) Operation summary

Contador de 4 bits

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity cont4bits is
    port (clk: in std_logic;
          dout: out std_logic_vector (3 downto 0));
end cont4bits;

architecture arch_cont4bits of cont4bits is
    signal i: std_logic_vector (3 downto 0);
begin
    process(clk)
    begin
        if clk`event and clk = '1' then
            i <= i + '1';
        end if;
    end process;
    Dout <= i;
end arch_cont4bits;
```